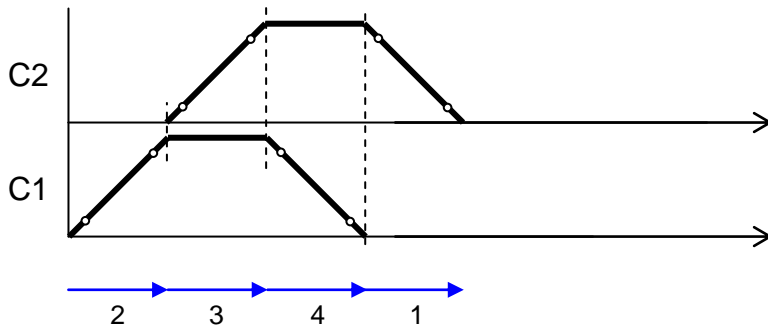












Sekvensstyrning

Enkel sekvens

Exempel



Lösning

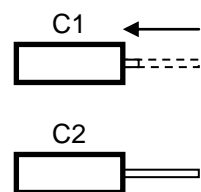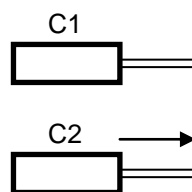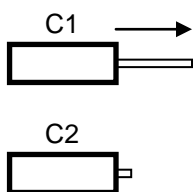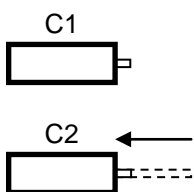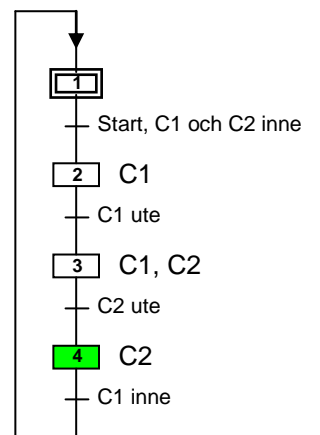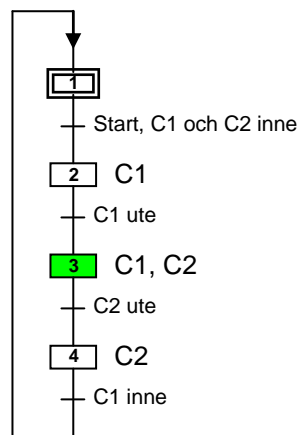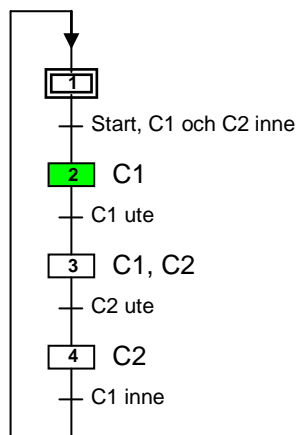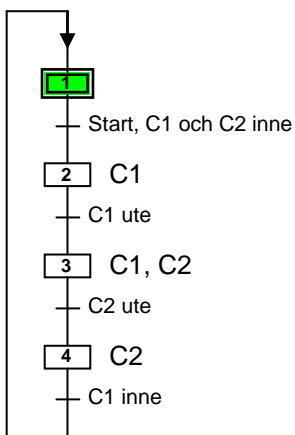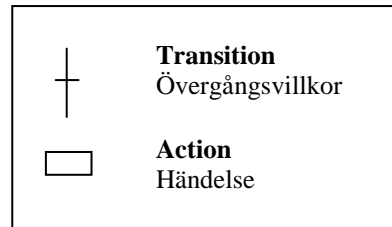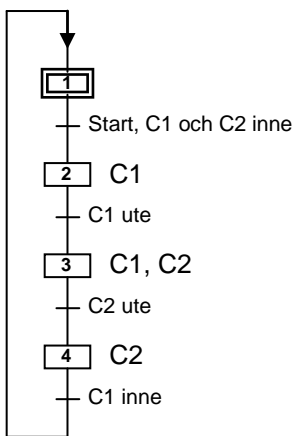

Lösningen förutsätter monostabila ventiler för C1 och C2.